

Réponse de l'amplificateur en signal carré sur front montant
avec une charge $R(8\Omega) // C(2.2\mu F)$

